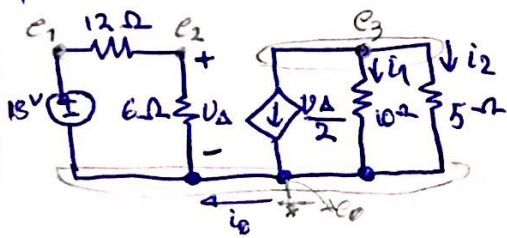


تمرینات سرکاد

علی فرحی پور - 9631407



$$e_1 = 18V$$


(1) $i_0, i_1, i_2, v_{\Delta}$ را به دست آورید.

$$e_2) \frac{e_1 - e_2}{12} + \frac{e_2}{6} = 0 \quad e_1 = 18V \rightarrow e_2 = 6V \quad e_2 = v_{\Delta} \rightarrow v_{\Delta} = 6V$$

$$e_3) \frac{v_{\Delta}}{2} + \frac{e_3}{10} + \frac{e_3}{5} = 0 \Rightarrow e_3 = -10V$$

$$i_1 = \frac{e_3}{10} = -1A, \quad i_2 = \frac{e_3}{5} = -2A$$
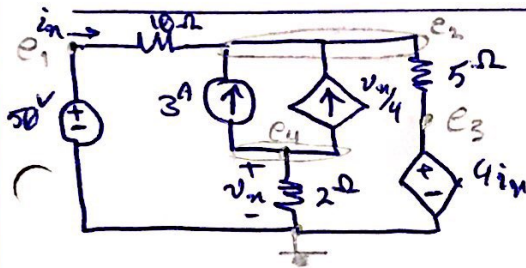
$$e_0) i_0 - \frac{v_{\Delta}}{2} - i_1 - i_2 = 0 \Rightarrow i_0 - 3 - (-1) - (-2) = 0 \Rightarrow i_0 = 0A$$



(2) i_1, i_2, v_4 را به دست آورید.


$$e_4) 3 + \frac{v_4}{4} + \frac{e_4}{2} = 0 \quad e_4 = v_4 \rightarrow v_4 = -4$$

$$e_2) \frac{e_2 - e_1}{10} - 3 - \frac{v_4}{4} + \frac{e_2 - e_3}{5} = 0$$

$$e_3 = 4i_1 = 4 \left(\frac{e_1 - e_2}{10} \right)$$

$$\Rightarrow e_2 = \frac{1100}{38} V$$
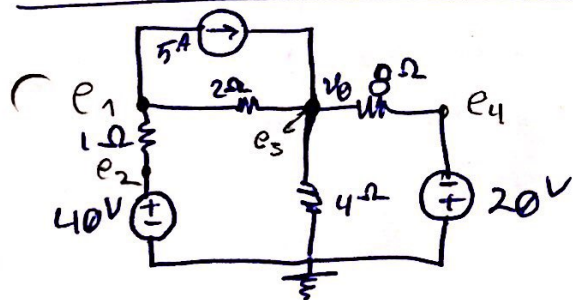
$$i_1 = \frac{e_1 - e_2}{10} = \frac{40}{19} = 2.105A$$




(3) $v_0, i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6$ را به دست آورید.

$$e_1) \frac{e_1 - e_2}{1} + 5 + \frac{e_1 - e_3}{2} = 0 \Rightarrow 3e_1 - e_3 = 70V$$

$$e_3) \frac{e_3 - e_1}{2} - 5 + \frac{e_3 - e_4}{8} + \frac{e_3}{4} = 0 \Rightarrow 7e_3 - 4e_1 = 20V$$

$$\Rightarrow e_1 = 30V, e_3 = 20V$$

$$v_0 = e_3 = 20V$$

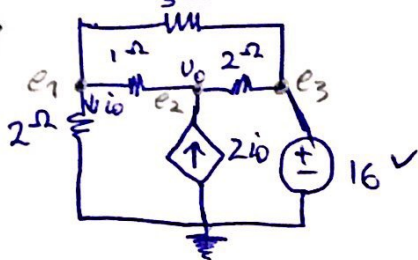


4 در مدار زیر \$i_0\$ را پیدا کنید. $e_3 = 16V$, $i_0 = \frac{e_1}{2}$

$$e_1) \frac{e_1}{2} + \frac{e_1 - e_2}{1} + \frac{e_1 - e_3}{2} = 0 \Rightarrow 11e_1 - 6e_2 = 32V$$

$$e_2) \frac{e_2 - e_1}{1} - 2i_0 + \frac{e_2 - e_3}{2} = 0 \Rightarrow 3e_2 - 4e_1 = 16V$$
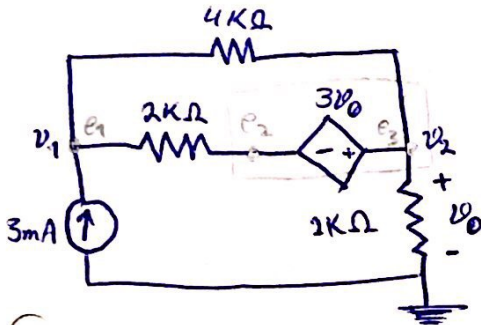
$$\Rightarrow \begin{cases} e_1 = \frac{64}{3} \\ i_0 = \frac{e_1}{2} \end{cases} \Rightarrow \boxed{i_0 = \frac{32}{3}} , \boxed{e_2 = \frac{304}{9} = V_0}$$




5 مقدار ولتاژهای \$V_1\$، \$V_2\$ را به دست آورید.

$$e_3 = V_0, e_3 - e_2 = 3V_0 \Rightarrow e_2 = -2e_3$$

$$e_1) -3mA + \frac{e_1 - e_2}{2 \times 10^3} + \frac{e_1 - e_3}{4 \times 10^3} = 0 \Rightarrow e_1 + e_3 = 4$$

ابزاره e_2, e_3) $\frac{e_2 - e_1}{2 \times 10^3} + \frac{e_3 - e_1}{4 \times 10^3} + \frac{e_3}{10^3} = 0 \Rightarrow e_3 = 3e_1$
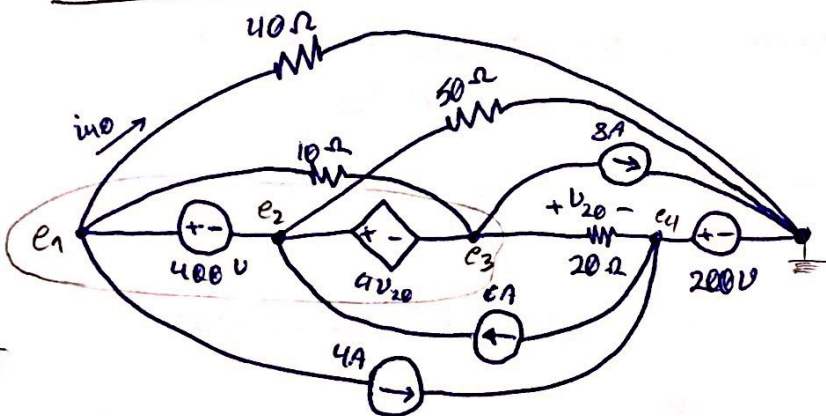
$$\Rightarrow \boxed{e_1 = -1V = V_1}, \boxed{e_3 = 3V = V_2}$$



6 در مدار زیر \$V_{20}\$ را پیدا کنید.

$$e_4 = 200V$$

$$e_1 - e_2 = 400V \quad (I)$$

$$e_2 - e_3 = 4V_{20} \Rightarrow e_2 - e_3 = 4 \left(\frac{e_3 - e_4}{20} \right)$$

$$\frac{e_3 - e_4}{20} = V_{20} \Rightarrow 6e_3 - 5e_2 = 200 \quad (II)$$

$$e_1, e_2, e_3) \frac{e_1}{40} + 4 - 6 + \frac{e_2}{50} + 8 + \frac{e_3 - e_4}{20} = 0 \Rightarrow 5e_1 + 4e_2 + 10e_3 = 800 \quad (III)$$

$$(I), (II), (III) \Rightarrow \begin{cases} e_3 = -\frac{525}{13} \\ e_2 = -\frac{3670}{13} \\ e_1 = \frac{1530}{13} \end{cases}$$

$$\frac{e_3 - e_4}{20} = V_{20} \Rightarrow V_{20} = \frac{-2125}{260} = -\frac{425}{52}$$