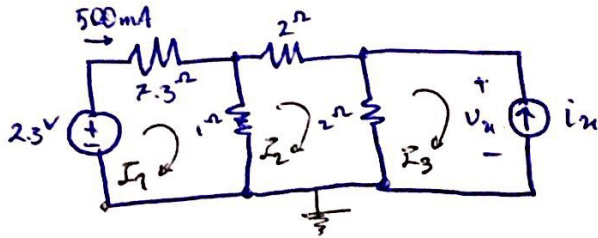


1 (21: Hayt) $v_x = ?$

سری سوئیچ ترمینال مدار - علی فرید پور (963(407) $I_1 = 0.5 A$




$$I_1) -2.3 + 7.3 I_1 + 1 (I_1 - I_2) = 0$$

$$I_2) 1 (I_2 - I_1) + 2 I_2 + 2 (I_2 - I_3) = 0$$

$$I_3) 2 (I_3 - I_2) + v_x = 0$$

$$\Rightarrow I_2 = 1.85 A, I_3 = 4.375 A, \boxed{v_x = -8.75 V}$$

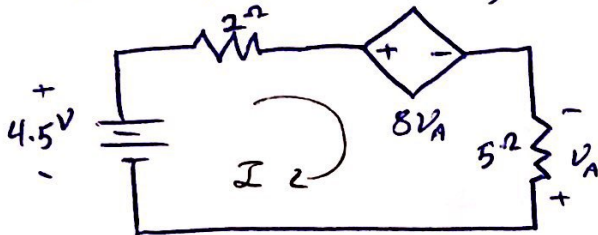2 (3-26) Power absorbed by each element ?



$$I) -4.5 + 2I + 8V_A - V_A = 0$$

$$\Rightarrow I = \frac{4.5 - 7V_A}{2} \quad (I)$$

$$I) -4.5 + 2I + 8V_A + 5I = 0$$

$$(I), (II) \Rightarrow V_A = \frac{22.5}{33} = \frac{15}{22} \Rightarrow I = -\frac{6}{44} = -\frac{3}{22}$$

$$4.5V) P = V \cdot I = 4.5 \times (-\frac{3}{22}) = -\frac{13.5}{22} W$$

$$2\Omega) P = V \cdot I = (R \cdot I) \cdot I = 2 \times (-\frac{3}{22})^2 = \frac{18}{484} = \frac{9}{242} W$$

$$8V_A) P = V \cdot I = 8V_A \times I = 8 \times \frac{15}{22} \times (-\frac{3}{22}) = -\frac{360}{484} = -\frac{90}{121} W$$


$$5\Omega) P = V \cdot I = (R \cdot I) \cdot I = 5 \times (-\frac{3}{22})^2 = \frac{45}{484}$$

$$= (-V_A) \cdot I = -\frac{15}{22} \times -\frac{3}{22} = \frac{45}{484}$$

3 (3-40 Hayt) $I_5 = ? \Rightarrow V = 0$

$I_1 = 1.28^A$, $I_2 - I_3 = I_5$, $I_4 = 2.57^A$

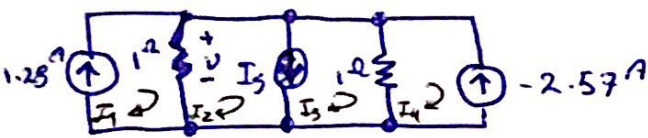چون در خانه‌هایی که شامل منبع جریان هستند نمی‌توان KVL نوشت، آنها را در نظر نمی‌گیریم.




اگر $V = 0$ باشد، پس جریان عبوری از مقاومت 1Ω صاف می‌شود؛ پس $I_1 - I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = 1.28^A$

$$\left. \begin{aligned} 2, 3) 1(I_2 - I_1) + 1(I_3 - I_4) &= 0 \Rightarrow I_3 = I_4 = 2.57^A \\ I_5 &= I_2 - I_3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_5 = 1.28 - 2.57 = -1.29^A$$

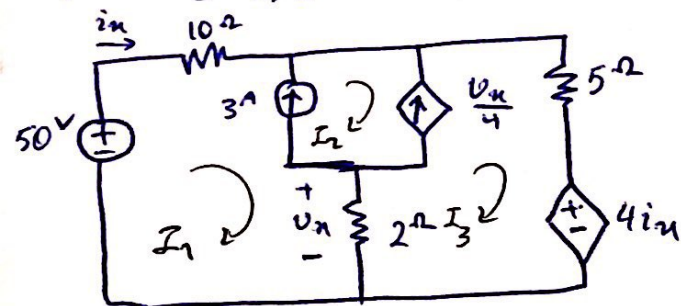4) i_n , v_n , i_n را پیدا کنید.

بدون در نظر گرفتن منابع جریان (یک‌سلفه): $I_1 = i_n$



$$-50 + 10i_n + 5i_n + 4i_n = 0 \Rightarrow i_n = \frac{50}{19}$$


$$\xrightarrow{I_1 = i_n} i_n = \frac{50}{19}$$

$$I_2 - I_1 = 3^A \Rightarrow I_2 = \frac{107}{19}^A$$

$$I_3 - I_2 = \frac{v_n}{4}, 2\Omega \Rightarrow I_3 - I_2 = \frac{v_n}{2}$$

$$\Rightarrow I_1 - I_2 = \frac{3v_n}{4} \Rightarrow \frac{50}{19} - \frac{107}{19} = \frac{3v_n}{4} \Rightarrow v_n = -4$$

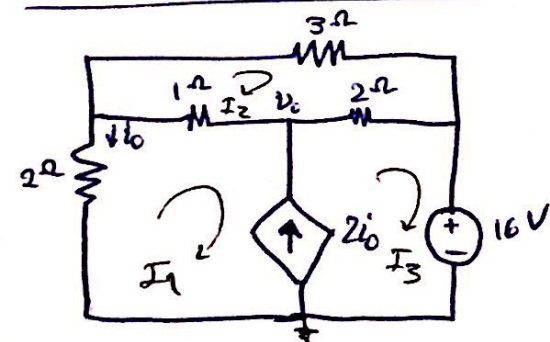5) در مدار شکل زیر i_0 , v_0 را پیدا کنید. $I_1 = -i_0$, $I_3 - I_1 = 2i_0 \Rightarrow I_3 = i_0$



$$1, 3) 2I_1 + 1(I_1 - I_2) + 2(I_1 - I_2) + 16 = 0$$


$$\Rightarrow 3I_2 - 5I_1 = 16 \quad (I)$$

$$2) 3I_2 + 2(I_2 - I_3) + 1(I_2 - I_1) = 0 \xrightarrow{I_3 = I_1} \Rightarrow 6I_2 - 3I_1 = 0 \Rightarrow I_2 = \frac{1}{2}I_1 \quad (II)$$

$$(I), (II) \Rightarrow \boxed{I_1 = -\frac{32}{7} = i_0}$$

$$2\Omega) V = RI \Rightarrow v_0 - 16 = 2(I_3 - I_2)$$
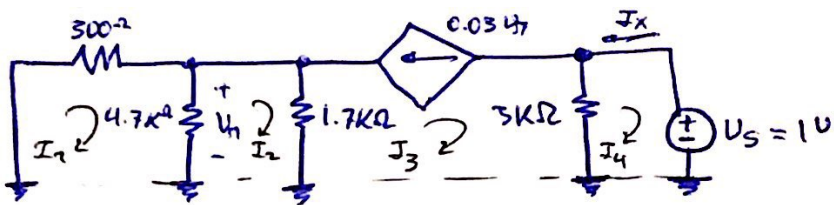
$$\xrightarrow{\begin{aligned} I_3 &= -I_1 \\ I_2 &= \frac{1}{2}I_1 \end{aligned}} v_0 - 16 = \frac{96}{7} \Rightarrow \boxed{v_0 = \frac{208}{7}^V}$$



6) در مدار زیر، I_1 و I_2 را بیابید.

$$I_3 = -0.03V_1 \quad I_4 = -I_1$$


$$1) 300I_1 + V_1 = 0 \Rightarrow I_1 = -\frac{V_1}{300}$$

$$2) 4.7K(I_2 - I_1) + 1.7K(I_3 - I_2) = 0 \Rightarrow I_2 = \frac{V_1}{750}$$

$$300I_1 = 4.7K(I_2 - I_1) \quad \leftarrow \text{در این مرحله، از $4.7K\Omega$ و 300Ω استفاده می‌کنیم}$$

$$\Rightarrow 300 \times \left(-\frac{V_1}{300}\right) = 4700 \left(\frac{V_1}{750} + \frac{V_1}{300}\right) \Rightarrow V_1 = 0 \Rightarrow \boxed{I_1 = I_2 = I_3 = 0A}$$
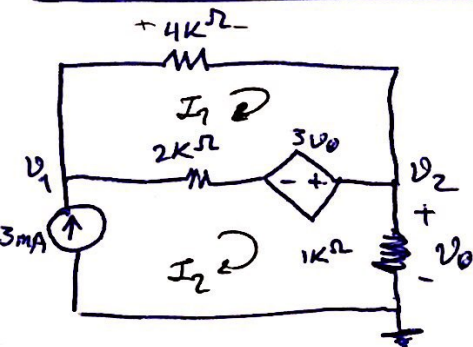
$$4) 3K I_4 + 1 = 0 \Rightarrow I_4 = -\frac{1}{3000} A \xRightarrow{I_4 = -I_1} I_1 = \frac{1}{3000}$$



7) در مدار زیر، V_1 و V_2 را بیابید.

$$I_1) 4K I_1 + 3V_0 + 2K(I_1 - I_2) = 0$$


$$\Rightarrow I_1 = \frac{2 - V_0}{2000}$$

$$1K\Omega) V = RI \Rightarrow V_0 = 1K \times 3mA = 3V \Rightarrow I_1 = \frac{-1}{2000}$$

$$4K\Omega) V = RI \Rightarrow V_1 - V_2 = 4K \times \frac{-1}{2000} = -2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_1 = 1V$$

$$\Rightarrow \boxed{V_2 = 3V}$$

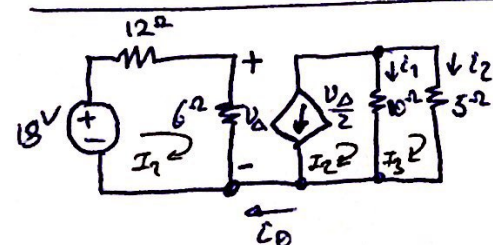


8) در مدار زیر، i_0 ، i_1 و i_2 را بیابید.

$$I_1) -18 + 12I_1 + 6I_1 = 0 \Rightarrow I_1 = 1A$$

$$6\Omega) V = RI \Rightarrow V_\Delta = 6 \times 1 = 6V \Rightarrow \boxed{I_2 = -3A = i_1}$$

$$I_3) 10(I_3 - I_2) + 5I_3 = 0 \Rightarrow \boxed{I_3 = 2A - i_2} \quad i_0 = 0 : \text{حلقه‌ها را ببندید}$$

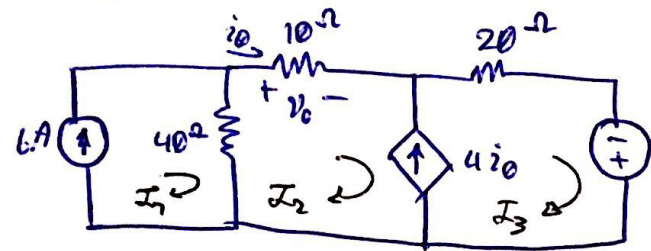(9) با استفاده از قضیه سوپرپوزیسیون، i_0 را بدست آورید.



$$\begin{aligned} I_3 - I_2 &= 4i_0, \quad I_1 = 6A \\ I_2 &= i_0 \\ \hline I_3 &= 5i_0 \end{aligned}$$

$$I_2, I_3 \rightarrow 40I_2 + 10I_2 + 20I_3 = 0 \Rightarrow i_0 = 0 \quad (I)$$

$$\begin{aligned} [6A \text{ قطع}] \quad I_3 - I_2 &= 4i_0, \quad I_3 \rightarrow 40I_2 + 20I_3 - 30 = 0 \Rightarrow i_0 = 0.2A \\ I_2 &= i_0 \\ \hline I_3 &= 5i_0 \end{aligned} \quad (II)$$

$$(I), (II) \Rightarrow i_0 = 0 + 0.2 = 0.2A$$